
Osnove mikroprocesorske elektronike

Marko Jankovec


Tipke, tipkovnice in multipleksiranje

Priključitev tipke


Proti masi

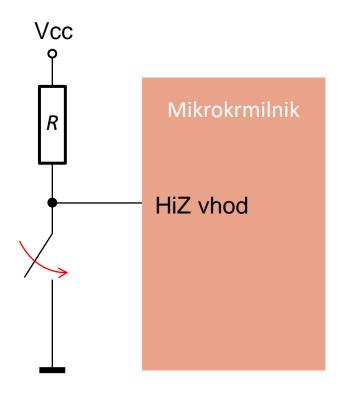

Proti napajanju

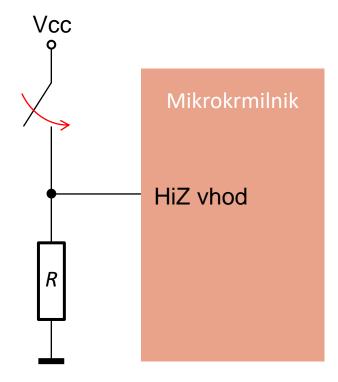


ESD zaščita vhoda za tipko

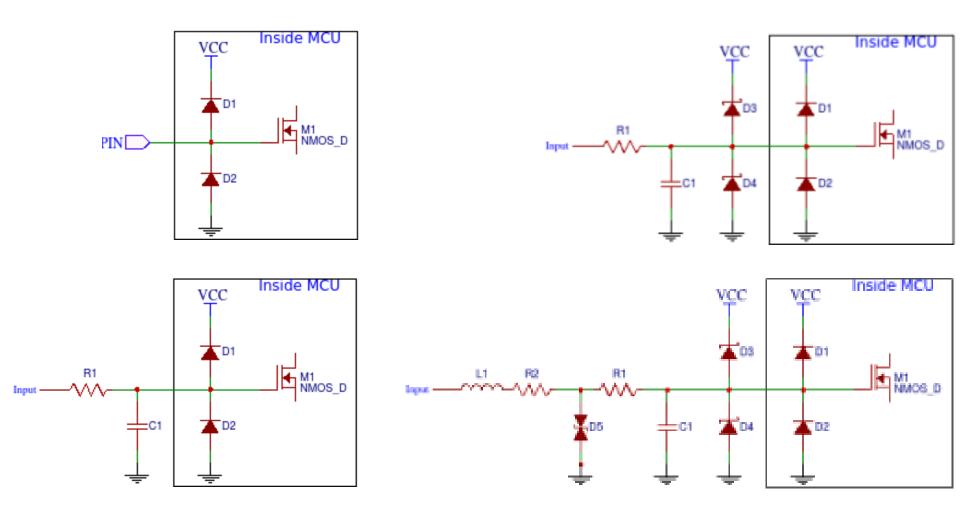


http://www.scienceprog.com/using-current-limiting-resistors-on-avr-io-pins/

Priključitev tipk pri MiŠKu

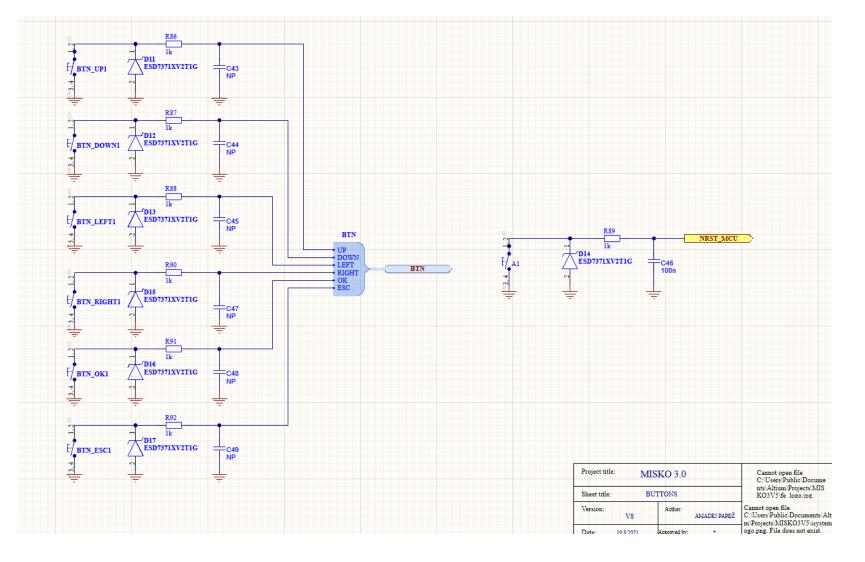

Branje tipk – odskakovanje (bouncing)

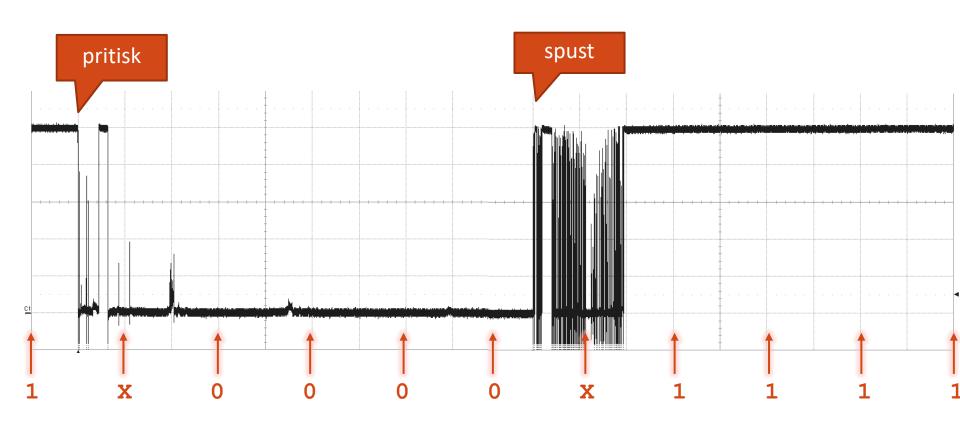


Izvedba branja ene tipke

- Nastavi ustrezne bite GPIOG kot vhode s pull-up upori
- Inicializiraj spremenljivke old, new
- Detekcija stiska tipke
 - Shrani staro stanje tipke old = new
 - Preberi stanje GPIO vhoda in ga shrani v new
 - Primerjaj vrednost new in old
 - Če je new enak 0, old pa 1, potem je bila tipka pritisnjena
- Vrni 1, če je bila tipka pritisnjena, sicer vrni 0

tipka	nič	pritisnjena	spuščena	nič
new	1	0	1	0
old	1	1	0	0

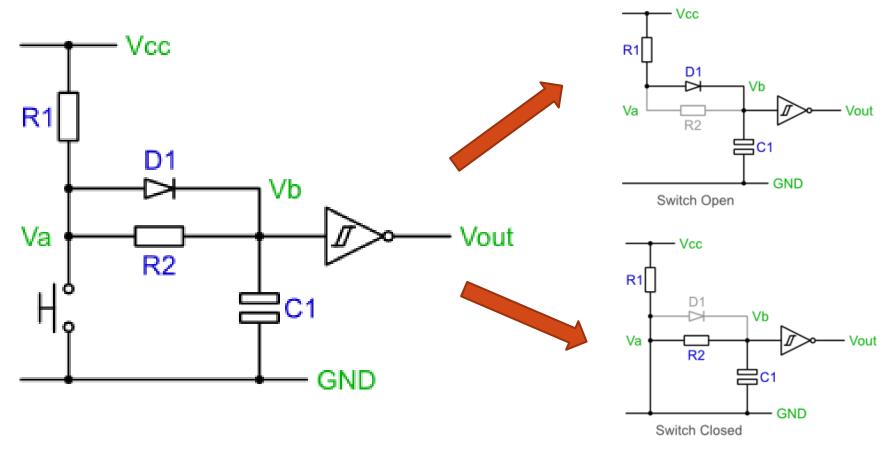Strojna rešitev odskakovanja - Debouncing



http://www.labbookpages.co.uk/electronics/debounce.html



